

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Хатамов Рушан Фаритович

Соотнесите виды замыканий и их характеристики.

Дата подписания: 13.08.2026 20:53:41

Уникальный программный ключ:

69e5e84c-1b1b-4303-b0f7-10f7

Ответ 1

Окончательное замыкание

Ответ 2

Соотнесите категорию маршрутов и их характеристики

Соотнесите категорию маршрутов и их характеристики

Поездные маршруты

Ответ 1

Маневровые маршруты

Ответ 2

Соотнесите классификацию отказов ЭЦ и их характеристики

Соотнесите классификацию отказов ЭЦ и их характеристики

Защитный отказ

Ответ 1

Опасный отказ

Ответ 2

Соотнесите режимы работы ЭЦ и их характеристики

Соотнесите режимы работы ЭЦ и их характеристики

Нормальный режим работы устройств ЭЦ

Ответ 1

Режим отмены маршрута

Ответ 2

Соотнесите способ установки маршрута и их характеристики

Соотнесите способ установки маршрута и их характеристики

Раздельный способ

Ответ 1

Маршрутный способ

Ответ 2

Назначение рельсовых цепей

Назначение рельсовых цепей

☐

непрерывный контроль свободности (занятости) путей участков на станции

☐

контроль целостности рельсовых нитей

☐

исключения перевода стрелки под подвижным составом

☐

исключения принятия подвижной единицы на занятый путь

☐

все все перечисленное

По конструкции светофоры подразделяются на

По конструкции светофоры подразделяются на

☐

мачтовые

☐

карликовые

☐

прожекторные

Сколько каскадов имеет редуктор

Сколько каскадов имеет редуктор

Ответ

Соотнесите маршруты и их характеристики

Соотнесите маршруты и их характеристики

поездные маршруты осуществляются

Ответ 1 в пределах железнодорожной станции

маневровые маршруты осуществляются

Ответ 2 в пределах железнодорожной станции

Соотнесите понятия и их характеристики

Соотнесите понятия и их характеристики

"ложная свобода" рельсовой цепи

Ответ 1 путевое реле при свободной рельсовой цепи притягивает якорь

"ложная занятость" рельсовой цепи

Ответ 2 путевое реле при свободной рельсовой цепи притягивает якорь

Контакт какого реле в схеме управления огнями входного светофора при центральном питании исключает одновременное горение лунно- белого и разрешающего огня

Контакт какого реле в схеме управления огнями входного светофора при центральном питании исключает одновременное горение лунно- белого и разрешающего огня

☐

НПС

☐

НС

☐

Назначение блока автопереключателя

Назначение блока автопереключателя

☐

для автоматического выбора обмотки электродвигателя

☐

для выключения двигателя в конце каждого полного перевода стрелки

☐

для коммутации контрольных цепей

☐

все выше перечисленное

Назначение стрелочного электропривода

Назначение стрелочного электропривода

☐

для перевода острия из одного крайнего положения в другое

☐

для запираения прижатого острия

☐

для получения контроля переведенного положения стрелки

☐

все вышеперечисленное

Сколько стрелок объединяют в одну секцию

Сколько одиночных стрелок объединяют в одну секцию

Ответ

Сколько цепей имеет схема управления стрелкой

Сколько цепей имеет схема управления стрелкой

Ответ

Соотнесите классификацию рельсовых цепей и их характеристику

Соотнесите классификацию рельсовых цепей по принципу действия их характеристики

Нормально замкнутые рельсовые цепи

Ответ 1

Нормально разомкнутые рельсовые цепи

Ответ 2

Соотнесите классификацию рельсовых цепей по характеру путевого развития и их характеристики

Соотнесите классификацию рельсовых цепей по характеру путевого развития и их характеристики

разветвленные

Ответ 1

неразветвленные

Ответ 2

К напольному оборудованию относят

К напольному оборудованию относят

- ☐ стрелочные электроприводы
- ☐ станционные рельсовые цепи
- ☐ кабельная трасса
- ☐ все выше перечисленное

Какие условия безопасности проверяются в управляющей цепи

Какие условия безопасности проверяются в управляющей цепи

- ☐ фронтным контактом путевого реле - свобода рельсовой цепи
- ☐ фронтным контактом замыкающего реле - не установка стрелки в другом маршруте
- ☐ все выше перечисленное

Классификация электроприводов по роду потребляемой энергии

Классификация электроприводов по роду потребляемой энергии

- ☐ электромеханические
- ☐ Электрогидравлические
- ☐ электропневматические
- ☐ все выше перечисленное

Установка входного по ПТЭ

Установка входного по ПТЭ

- ☐ Входной светофор устанавливается со стороны перегона перед воздушным промежутком
- ☐ Входной светофор устанавливается не ближе 50 м от остряка противоположного стрелочного перевода или от предельного столбика противоположного
- ☐ Входной светофор устанавливается на одной ординате с дополнительным входным светофором

Сколько участков контролируется системой ЭЦ для автоматического закрытия маневрового светофора

Сколько участков контролируется системой ЭЦ для автоматического закрытия маневрового светофора

Ответ

Соотнесите видимость сигнала и их характеристики

Соотнесите видимость сигнала и их характеристики

Красные, жёлтые и зелёные сигнальные огни светофоров входных, предупредительных, проходных, заградительных, и прикрытия на прямых участках пути должны быть днём и ночью отчётливо различимы из кабины управления локомотива приближающегося поезда на расстоянии

Ответ 1

На кривых участках пути показания этих светофоров, а также сигнальных полос на светофорах должны быть отчётливо различимы на расстоянии

Ответ 2

Выбор стрелочной гарнитуры зависит от

Выбор стрелочной гарнитуры зависит от

- ☐ типа рельсов
- ☐ от типа электропривода
- ☐ от места установки
- ☐ от стрелки
- ☐ все выше перечисленное

Классификация рельсовых цепей по характеру подачи сигнального тока в рельсы

Классификация рельсовых цепей по характеру подачи сигнального тока в рельсы

- ☐ с непрерывным питанием
- ☐ с импульсным питанием
- ☐ с кодовым питанием
- ☐ все выше перечисленное

Назначение блока ФК - 75 в пятипроводной схеме управления стрелкой

Назначение блока ФК - 75 в пятипроводной схеме управления стрелкой

- ☐ контроль целостности каждой фазы
- ☐

создание тока удержания реле НПС на время перевода стрелки

☐

все выше перечисленное

С какой целью производят чередование полярности в фазочувствительных рельсовых цепях

С какой целью производят чередование полярности в фазочувствительных рельсовых цепях

☐

контроль схода изолирующих стыков

☐

для работы местных элементов реле ДСШ

☐

для работы путевых элементов реле ДСШ

Количество сигнальных цветов, применяемых на железных дорогах РФ

Количество сигнальных цветов, применяемых на железных дорогах РФ

Ответ

Ход острияков должен составлять

Ход острияков должен составлять

Ответ

Соотнесите способ выключения стрелки из зависимости и их характеристики

Соотнесите способ выключения стрелки из зависимости и их характеристики

выключение стрелки из зависимости с сохранением пользования сигналами

Ответ 1

Если устанавливается маршрут по данной стрелке, то светофор нельзя открыть на разрешающий сигнал ▼

выключение стрелки из зависимости без сохранения пользования сигналами

Ответ 2

Если устанавливается маршрут по данной стрелке, то светофор нельзя открыть на разрешающий сигнал ▼

Какого класса надежности применяется реле в схеме управления огнями светофоров

Какого класса надежности применяется реле в схеме управления огнями светофоров

☐

реле 1 класса надежности

☐

2 класса надежности

☐

3 класса надежности

назначение фрикционного сцепления

назначение фрикционного сцепления

☐

гашение кинетической энергии в конце каждого полного перевода стрелки

☐

защита двигателя при длительной работ

☐

все выше перечисленное

Перечислите режимы работы рельсовой цепи

Перечислите режимы работы рельсовой цепи

☐

нормальный

☐

шунтовой

☐

режим короткого замыкания

☐

контрольный

☐

режим АЛС

☐

все выше перечисленное

На какое расстояние отводиться остряк от рамного рельса

На какое расстояние отводиться остряк от рамного рельса

Ответ

Численное значение угла холостого хода электропривода

Численное значение угла холостого хода электропривода

Ответ

На участках с электротягой постоянного тока применяются дроссель - трансформаторы

На участках с электротягой постоянного тока применяются дроссель - трансформаторы

☐

Верно


☐

Неверно

Как конструктивно достигается угол 46 градусов пр работе электропривода

Как конструктивно достигается угол 46 градусов пр работе электропривода. Объяснить по схеме.

Конструкция автопереключателя

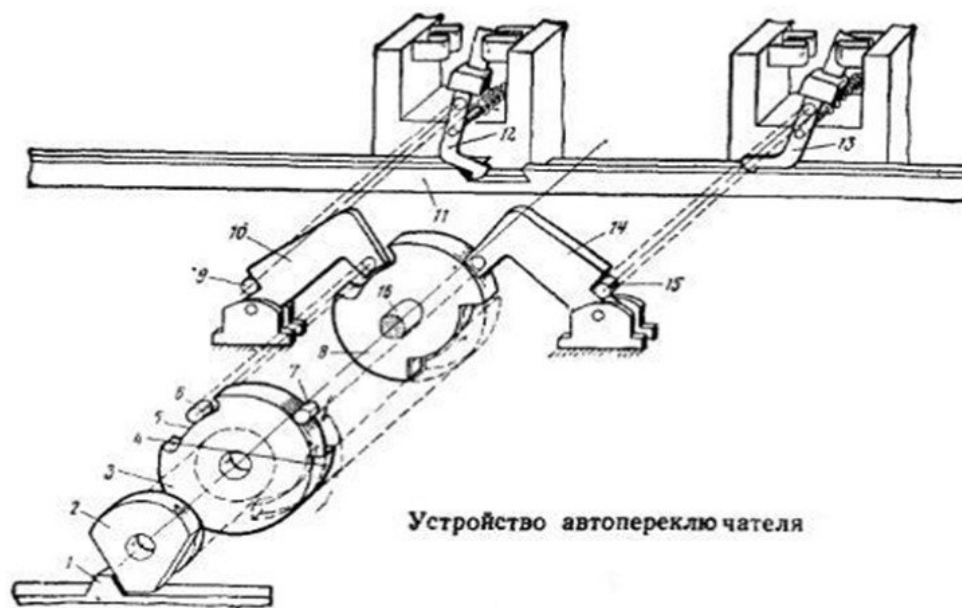

Описать назначение элементов рельсовой цепи в соответствии со схемой

Описать назначение элементов рельсовой цепи в соответствии со схемой

Перечислите по рисунку, что входит в комплект гарнитуры установки электропривода

Перечислите по рисунку, что входит в комплект гарнитуры установки электропривода



Неисправна цепь включения реле НПС. Определите причины неисправности.

Неисправна цепь включения реле НПС. Определите причины неисправности.

☐

отсутствует питание Пи/или М

☐

обрыв цепи включения НПС

☐

неисправность реле НПС

После поворота стрелочной рукоятки стрелка не переводится, контроль теряется. При возвращении рукоятки в первоначальное положение контроль не восстанавливается. Определите причины неисправности.

После поворота стрелочной рукоятки стрелка не переводится, контроль теряется. При возвращении рукоятки в первоначальное положение контроль не восстанавливается. Определите причины неисправности.

☐

Отсутствует питание РПБ-РМБ

☐

Перегорел рабочий предохранитель 5А в схеме стрелки

☐

Неисправна цепь реверсирующего реле

☐

Неисправно реле ППС

Стрелка переводится до конца, но контроль обоих положений отсутствует. Определите причины неисправности

Стрелка переводится до конца, но контроль обоих положений отсутствует. Определите причины неисправности

☐

перегорел предохранитель 0,5А в контрольной цепи

☐

поврежден выпрямительный столбик ВБС


☐

нейтральный якорь реле ОК притягивается, а поляризованный якорь не перебрасывается

Стрелка переводится, контроль отсутствует. Определите причины неисправности.

Стрелка переводится, контроль отсутствует. Определите причины неисправности.

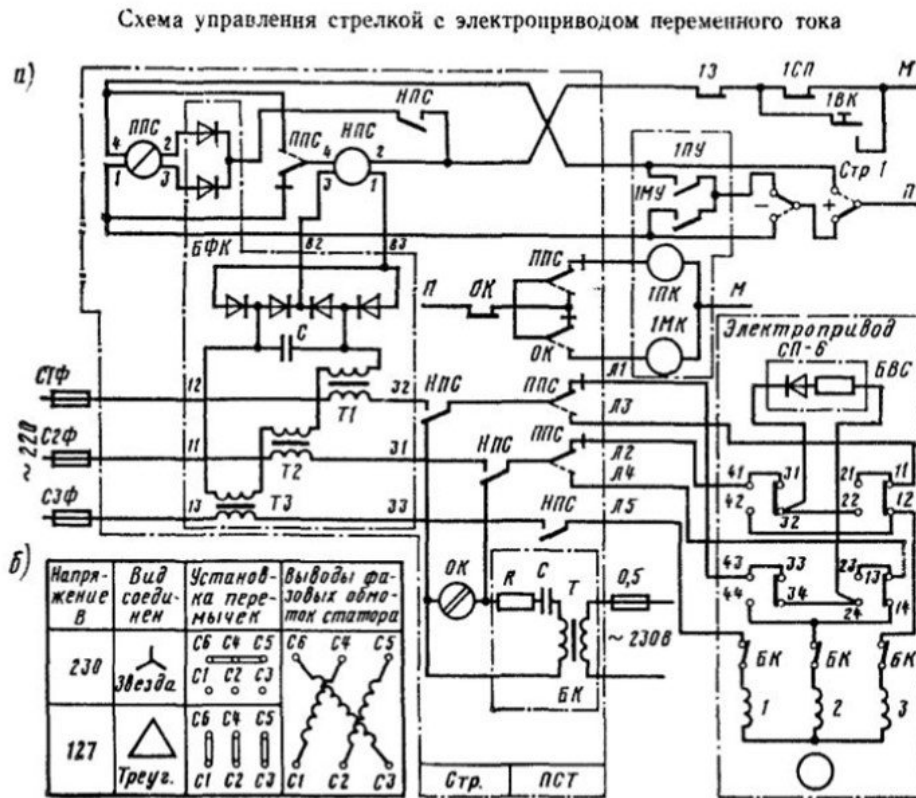Пятипроводная схема управления одиночным СЭП



☐

Между остряком и рамным рельсом посторонний предмет

☐

Не размыкаются рабочие контакты 11-12 или 41-42 автопереключателя из-за сваривания.

☐

неисправно реле ППС

Соотнесите маршруты и их характеристики

Соотнесите маршруты и их характеристики

Основной маршрут - это

Ответ 1

путь следования подвижной единицы от светофора до светофора или от светофора на путь наиболее целесообразный по местным условиям работы станции

вариантный маршрут - это

Ответ 2

путь следования подвижной единицы от светофора до светофора или от светофора на путь наиболее целесообразный по местным условиям работы станции

Как часто можно повторять одну и ту же несущую частоту в тональных рельсовых цепях ТРЦ

Как часто можно повторять одну и ту же несущую частоту в тональных рельсовых цепях ТРЦ

☐

через две пары изолирующих стыков

☐

через три пары изолирующих стыков

☐

на работу тональных рельсовых цепей это не влияет

Назначение реле НСА в схеме управления огнями входного светофора

Назначение реле НСА в схеме управления огнями входного светофора

☐

в случае пропадания питания (основного и резервного) на станции данное реле подключит питание лампы красного огня от ВСЛ СЦБ через ОМ

☐

аварийное реле необходимое для переключения с основной нити красного огня на резервную

☐

аварийное реле необходимое для контроля наличия питания лампы красного огня

Назначение схемы КСС

Назначение схемы КСС

☐

исключает восприятие чужого кода АЛС при параллельно движении по главным путям в случае схода изолирующего стыка на съезде главного пути

☐

исключает восприятие разрешающих сигналов АЛС при несанкционированном выезде на стрелочную секцию при заданном маршруте с другого пути.

☐

исключает прием поезда на занятый путь

Перечислите основные недостатки рельсовой цепи

Перечислите основные недостатки рельсовой цепи

☐

зависимость их работы от состояния верхнего строения пути

☐

климатических условий

☐

ухудшение шунтового эффекта при загрязнении поверхности рельсов

☐

все выше перечисленное

На сколько групп можно условно разделить маневровые светофоры в зависимости от характера маневровой работы

На сколько групп можно условно разделить маневровые светофоры в зависимости от характера маневровой работы

Ответ

На участках с электрической тягой переменного тока применяются дроссель - трансформаторы ДТ - 02-1000

На участках с электрической тягой переменного тока применяются дроссель - трансформаторы ДТ - 02-1000

☐

Верно

☐

Неверно

Отправить